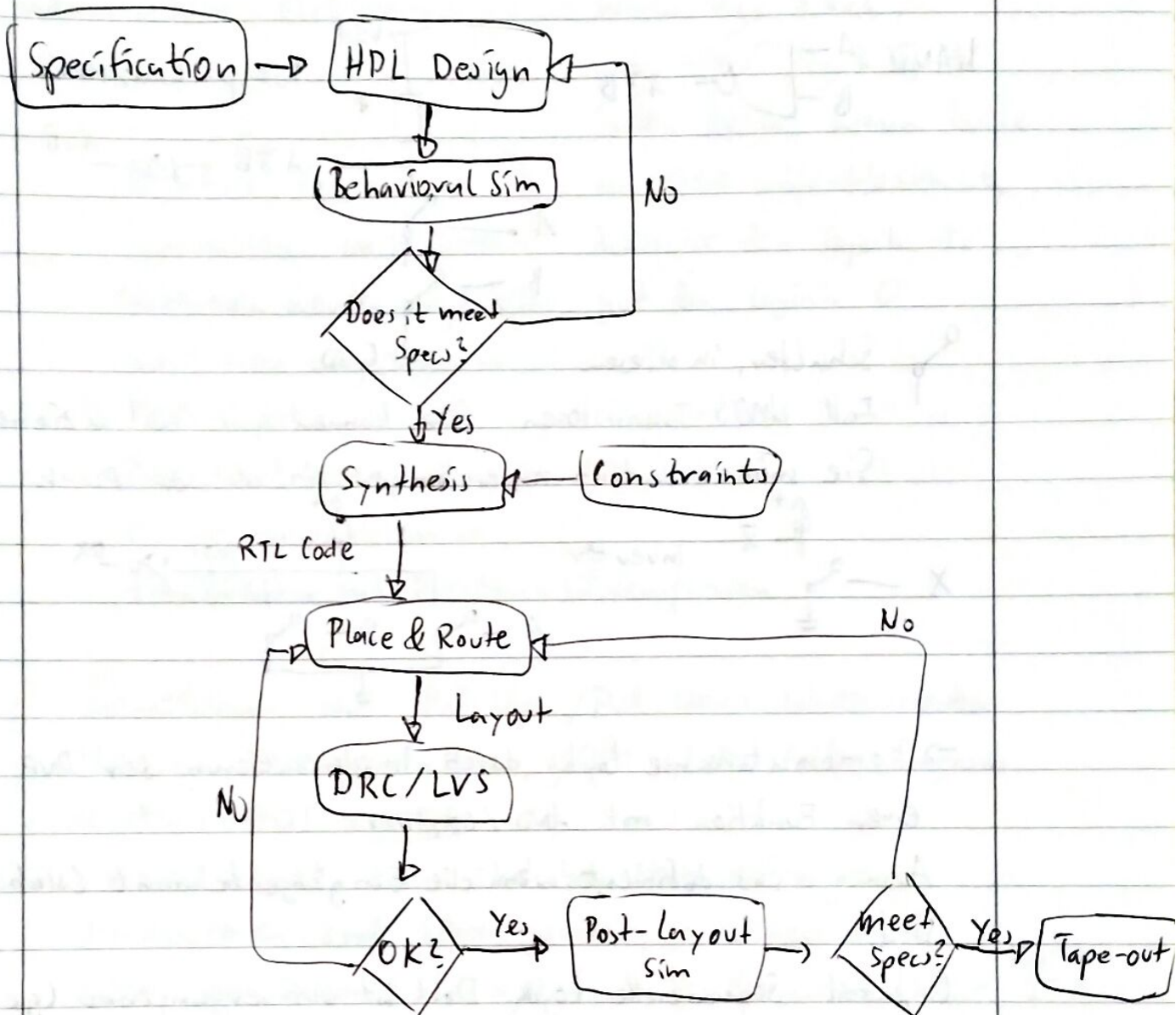


DDS

Digital Design Flow:



Warum binäre logik in der Digitaltechnik? Und nicht ternär?

Zahl N kodieren, mit X -stelligen Code


\Rightarrow # bits: $\ln(N) / \ln(X)$..

Komplexität der Wahrheitstabellen / Operatoren: quadratisch


$\Rightarrow C = X^2$

\Rightarrow Komplexität der Schaltung: $(\ln(N) / \ln(X)) \cdot X^2$

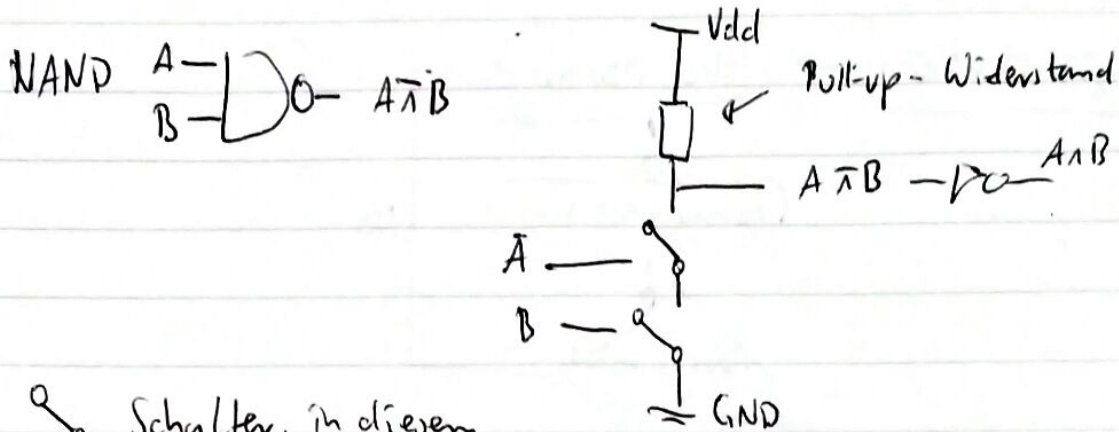Die Funktion hat ein Minimum in der Nähe von 2
 => binäre Kodierung am effizientesten



 Schalter, in diesem Fall NMOS-Transistoren. Sie können gut "auf 0 ziehen". Sie müssen deutlich niederohmiger sein, als der PU-W




=> Kombinatorische Logik durch Implementierung der DNF einer Funktion mit AND/OR/INV.

Ausgänge sind definiert, wenn die Eingänge bekannt (stabil) sind.

Gegenteil: Sequenzielle Logik. Dort ist ein vergangener (gespeicherter) Systemzustand ebenfalls Eingabe.

Diese Systeme brauchen: Takt / Reset / Speicher

Off wird ein Zustandsautomat realisiert

 

Die Schalter müssen genau in Gegenphase sein

CMOS

↳ PMOS & NMOS

Dotierung: N P

Ladungs-Löcher Elektronen

Träger:

Typinversion bei positiver V_{gs}

Wenn $V_{gs} > V_{th}$,

auch wenn $V_g \leq V_d$

Leiten besser, wenn Source

an GND angeschlossen ist

Schlecht für logisch 1,

gut für logisch 0

Negative V_{gs} erzeugt

Typinversion im N-Bereich

Elektronen werden abgestoßen

und Löcher angezogen \Rightarrow

PMOS leitet

PMOS leitet besser, wenn Source

an VDD angeschlossen ist,

kombinierbar mit Pull-Down Widerständen

Schaltungen mit Pull-Up / Pull-Down Widerständen:
Statische Leistungsaufnahme, große Widerstände, langsam
 \Rightarrow PMOS + NMOS = CMOS

klein, schnell, kein statischer Stromverbrauch

Transistoren sind Spannungsabhängige Widerstände


Strom am Drain = $I_{ds} = \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot ((V_{gs} - V_{th}) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2})$

Für $V_{gs} > V_{ds} = I_{ds} = \frac{1}{2} \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2$

Beste / Einfachste Parameter zum Dimensionieren: W, L

PMOS sollte etwa immer doppelt so groß sein, wie NMOS, da die Mobilität^(μ) der Löcher etwa nur halb so groß ist, wie der, der Elektronen

Inverter:

 


Im Bereich $V_{th} < V_{in} < V_{dd}$

leiten beide Transistoren

NMOS - Sättigung, wenn $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$

PMOS - Sättigung, wenn $|V_{ds}| > |V_{gs}| - |V_{th}|$


⇒ besonders steile Kennlinie

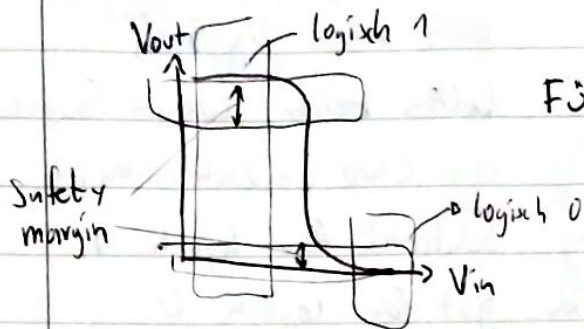

Für digitale Technik ist das in Ordnung

Geschwindigkeit eines Inverters

 Im Ausgangsbereich zwischen V_{DD} und $V_{DD} - V_{th}$ wird die Lastkapazität mit einem konstanten Strom geladent/entladen



Für $V_{out} < V_{DD} - V_{th}$

hängt der Entladestrom von V_{ds} ab

$$\Rightarrow C \frac{dU}{dt} = -I_{ds}$$

$$\Rightarrow U(t) = 2 \cdot V_{gst} \cdot \frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{1 + e^{-\frac{t}{\tau}}} \quad \tau = \frac{C}{k}$$

Im Bereich $V_{ds} = 0$ verhält sich ein Transistor wie ein Widerstand mit $R_{on} = 1/k$

$$\Rightarrow U(t) = 2 \cdot V_{gst} \cdot \frac{e^{-\frac{t}{R_{on}C}}}{1 + e^{-\frac{t}{R_{on}C}}}$$

sehr ähnlich zu:

$$U(t) = U(0) e^{-\frac{t}{R_{on}C}}$$

⇒ ~ Widerstand = Transistor (zu)

⇒ Geschwindigkeit des Inverters hängt von der Lastkapazität & von der W/L der Transistoren ab, sowie μ

Treiberstärke

Im Falle von großem C , bedarf es größeren Transistoren im Treiber-gatter

Alternative: Buffer (doppel-Inverter) mit großem W/L ,
Inv-2 n meist ~~zwei~~ ^{zwei} parallelgeschaltete Inv-1, Inv-4 sind
2 Inv-2, ...

$$T_{\text{gesamt}} = \sum T_i = \alpha \cdot \frac{W(i+1) \cdot L(i+1)}{\frac{W_i}{L_i}} = \alpha \cdot W(i+1) / W_i$$

$$\Rightarrow \prod T_i = \alpha^N \cdot \frac{W_N}{W_0}$$

Verfahren der Lagrange-Multiplikatoren

$$\Rightarrow T_i = T = \alpha \cdot K^{\frac{1}{N}}, \quad K = \frac{W_N}{W_0}$$

$$N = \ln(K)$$

$$\Rightarrow T = \alpha \cdot e \Rightarrow \frac{W(i+1)}{W_i} = e$$

$$W_N / W_0 = 1100$$

W_N = Treiberlast

$$N = \ln(1100) = 7$$

W_0 : start-Treiberstärke

$$\Rightarrow 1x, 2.7x, 7.9x, 20x, 55x, 148x, 402x$$

$N = 7$ Buffer dazwischen. 1 Signal an 1100 FFs \Rightarrow
7 Buffer nötig.

CMOS

Jede 0-Zeile wird als Serienschaltung von NMOS-Transistoren realisiert. Diese sind parallel an den Ausgang zu schließen


PMOS funktioniert analog dazu, allerdings sind die 1-Zeilen zu realisieren

Es folgt eine Reihe von Optimierungen



NAND & NOR skalieren gut mit der Anzahl ihrer Eingänge

Hoch- Ω -zustand (z. tri-state)


Inverter / Buffer mit enable-signal

 

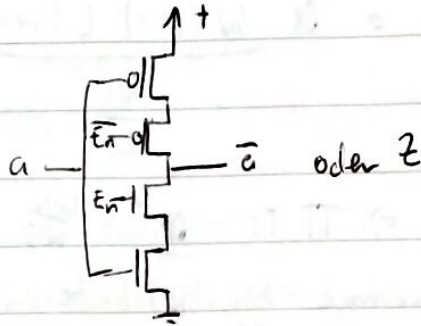 "Gated Inverter" ermöglicht das Kurzschließen von mehreren Gate-Ausgängen
Alternatives Schaltbild:



MUX mit Gated-Invertoren:

 

12 Transistoren

256:1 MUX herkömmlich: ~ 6100 Transistoren

mit Gated-Invertoren und Baumstruktur von 2:1 MUX: ~ 1000 T.

aber langsamer wegen höherer Stufenzahl

Decoder / DeMUX: ähnliche Vor- und Nachteile

Speicher mit Kondensator entlädt sich über die Zeit

\Rightarrow Information kann nicht beliebig lange ohne Auffrischen

gehalten werden (DRAM)


SRAM: 2 Inverter ^{in Rückkopplung} \Rightarrow Information so lange wie Versorgungsspannung erhalten

$V_{out} / V_{in} = 0 \Rightarrow$ logische 0


$V_{out} / V_{in} = V_{DD} \Rightarrow$ logische 1

$V_{out} / V_{in} = \frac{V_{DD}}{2} \Rightarrow$ undefiniert


SRAM zelle

 

Latch

 


Flip-Flop

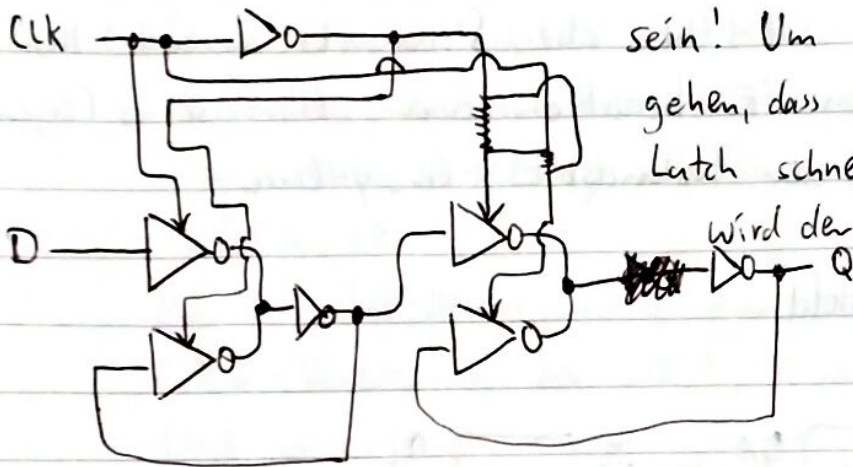

Wichtig: niemals sollen beide Latches transparent sein! Um sicher zu gehen, dass das erste Latch schneller schaltet, wird der Takt invertiert oft im FF realisiert

Noch besser: auf für das 2. Latch!

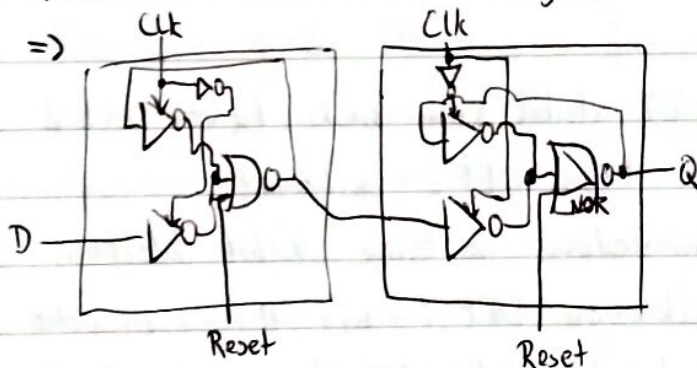Zur Vermeidung eines unbekanntes Startzustandes nutzt man ein initiales Reset-Signal



Das NOR-Gate sorgt für eine 0 im Latch, egal, welcher Zustand zuvor eingenommen wurde, insofern $Reset = 1$ gilt

Da immer mindestens 1 Latch im Speicherzustand ($sel = 1$) ist, kann immer resettet werden. Der asynchrone Reset ist stärker.

$$Slack = (clk1 + Delay) - (clk2 + T_{hold}) > 0 \text{ ist gut!}$$

Für Holdzeit (nächste Seite)

FSM

Moore vs. Mealy

Weniger Zustände, dafür kombinatorische (komplexere) Schaltung für die Ausgabe

Fall synchron: FFs als Speicherelemente


mindestens 1 asynchrones Eingangssignal (außer reset): Latches

In HDL: Hierarchie des Kontrollfluss einfach durch Reihenfolge der if-then-else Statements auszudrücken.

Im Falle von FFs bedarf es keiner otherwise \rightarrow (eigen Kante)

Kodierung der Zustandsbits: Gray-Code

Setup & Hold

 

Holdzeit: Zeit, die D2 stabil sein muss, bevor clk 2 am Latch 1 in DFF2 ankommt.

\Rightarrow K muss mindestens so lange stabil bleiben, wie die clk von DFF1 bis DFF2 braucht. Notfalls durch künstliche Verzögerung in K herbeiführen.

Bei Hold-time-violation wird ein Ergebnis, das eigentlich erst im Folgetakt sichtbar sein sollte, direkt in DFF2 gespeichert. Dabei wird das zuletzt gespeicherte Ergebnis überschrieben.

Setupzeit $\hat{=}$ Zeitpunkt vor der aktiven Flanke, zu dem sich D2 geändert haben muss. Latch 1 in DFF2 verlässt ansonsten den transparenten Modus und kann das Ergebnis von K sonst nicht mehr speichern

$$Slack = (clk2_{(i+1)} - T_{setup}) - ((clk1_{(i+1)} - T_{clk}) - Delay) > 0$$

Die Logik rechnet zu lange, sie braucht zu lange, um ihr Ergebnis an DFF2 zu geben.

\Rightarrow Taktfrequenz mindern, was im Gegensatz zur Hold-Verletzung noch zur Laufzeit möglich ist.

Bei Hold-Zeit-Design erzeugt man eine künstliche Clk2-Verzögerung zur Clk1, so genannte Clock-uncertainty (overconstraint)

$$Hold-Slack > T_{unc.}$$

Kodieren

Abbildung einer Menge von Eingabebelegungen auf eine Menge von Code-Wörtern

Tastatur: 'A' \mapsto 00101101

'b' \mapsto 00001101 ...

Was, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden?

\Rightarrow Bedarf an Prioritätsnetzwerk, das immer nur höchstens ein aktives Signal durchlässt

Priorisierung wie folgt (beispielhaft):

$$AP7 = A7$$

$$AP6 = !A7 \&\& A6$$

$$AP5 = !A7 \&\& !A6 \&\& A5$$

\vdots

Kaskadierung von Prioritätskodierern

ermöglicht durch Prio-1 und Prio-0 - Signale
 Prio-0 ist die OR-Funktion von Prio-1 und allen
 Eingängen

Die Ausgänge sind nur dann aktiv, wenn Prio-1 = 0 ist.

Volladdierer

$$C_{out} = AB \vee BC_{in} \vee AC_{in}$$


$$= AB \vee ((A \vee B) C_{in})$$

	A		
C _{in}	0	0	1
	0	1	1
	B		

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$= ABC_{in} \vee ((A \vee B \vee C) \wedge \overline{C_{out}})$$

	A		
C _{in}	0	1	0
	1	0	1
	B		

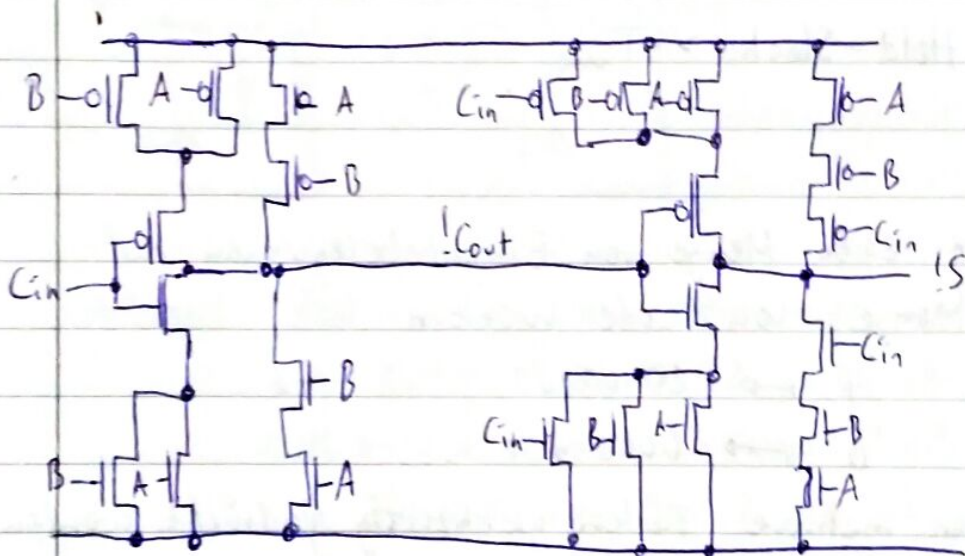

22 Transistoren

Schieberegister können schnell Holdzeitverletzungen hervorrufen

Werden oft genutzt für Verzögerung von Signalen, Zustandskodierung, Zähler


Zähler

LFSR (Linear feedback shift register)

Johnson-Zähler


$2N$ Zustände

$010 \rightarrow 101$

 

PRBS (pseudo random bit sequence)

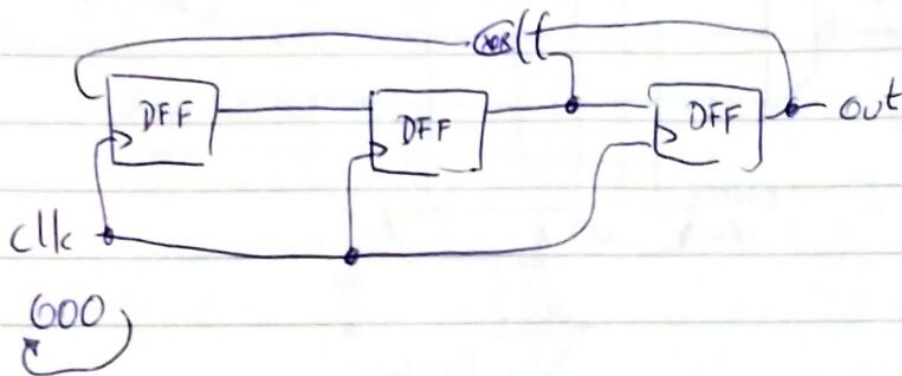$2N-1$ Zustände (je nach Größe manchmal weniger)



Scrambler

Nutzen LFSRs oder fixe Tabellen

Kann zur Kodierung genutzt werden, der Empfänger muss die korrekte Phasenlage kennen

Vorteil: Fehler werden nicht multipliziert

Nachteil: „Schlüssel austausch“ nötig

Selbstsynchronisierende (multiplikative) Scrambler

benötigen keine Information über die Phasenlage - Zustand

im LFSR darf beliebig sein


Nutzdatenfolge wirkt direkt auf das LFSR ein

Übertragungsfehler pflanzen sich fort

Bestimmte Nutzdatenfolge kann das LFSR nullen.

Speicher

Festwertspeicher		Schreib / Lesespeicher
irreversibel	reversibel	SRAM (DFFs)
ROM	(E)EPROM	DRAM (C)
PROM	Flash	

 


ROM

Schottky-Dioden werden bei der Herstellung durchgebraten
 ⇒ 0en werden geschrieben, der Rest ist 1

SRAM

 2 Inverter rückgekoppelt
 Benötigt leseverstärker



Lesen: 1. BL und \overline{BL} auf $\frac{VDD}{2}$ aufladen
 2. WL auf VDD setzen


Schreiben: 1. BL und \overline{BL} auf den zu schreibenden Wert aufladen

2. WL auf VDD setzen

Hierbei muss gewährleistet sein, dass BL und \overline{BL} genügend Stärke haben, um den Zustand zwischen den Invertoren eventuell zu flippen.


DRAM

2-Transistor DRAM

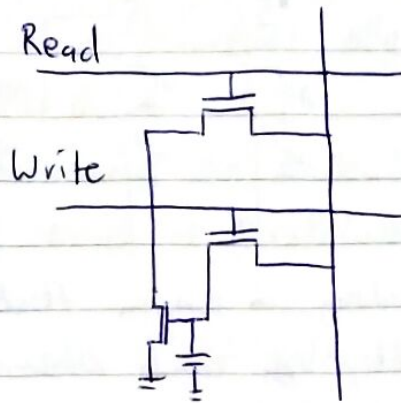


1 Transistor DRAM

Read/Write

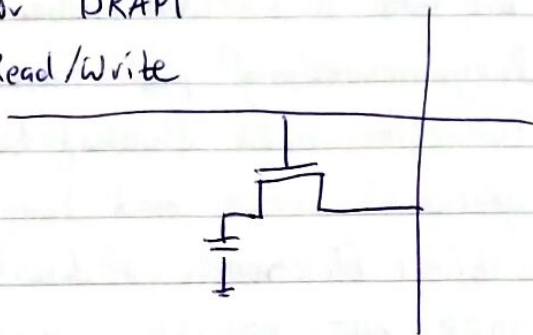


Permanentspeicher


Variante mit
Dioden

 

Schalter

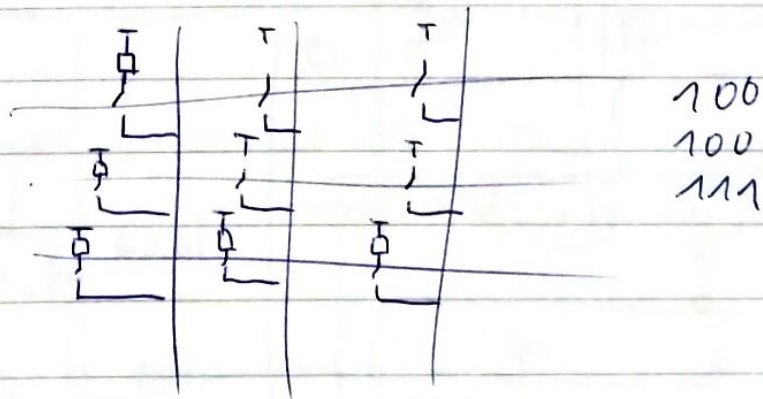

Transistoren
mit verschiedenem
 V_{th}

 


Dies wird durch eine Ladung in einem floating-gate erzeugt. Diese verschiebt V_{th} nach oben, sodass VDD nicht reicht, um den Transistor zu schalten. Dieser würde die bit lane auf GND ziehen.



Programmierung per Fowler-Nordheim Tunneling oder channel hot carrier injection.

 FNT: Hohe Spannung bringt Elektronen in das Floating Gate. OB SIE WOLLEN, ODER NICHT XDDB!



Flash C EEPROM
NAND NOR
block-wise byte-wise
slow fast
many cycles few cycles

Phase-Locked-Loop (PLL)

zur Taktsynchronisation

Quarz liefert Grundtakt, alle anderen synchronisieren sich per PLL daran

Leitungsminimierung zur Datenübertragung per

- shift \rightarrow serial \rightarrow parallelisieren

- multiplexing

Dabei muss ein Takt mitgeliefert werden, damit der Empfänger die Daten korrekt empfangen kann

\Rightarrow Synchronisation

Serialisierer und Parallelisierer werden mit Registern (Schieberegister) realisiert



En-Signal kann entscheiden, ob die Information des vorherigen Flip-Flops ($en=1$) oder von sich selber übernommen wird ($en=0$)

Ähnlich für PL (Parallel load) $PL=0 \Rightarrow$ weiter shiften

$PL=1 \Rightarrow$ Parallel load


Clock divider: realisiert mit TFFs: Jedes TFF hat $\frac{clk}{2}$ auf Q

Flankendetektor:

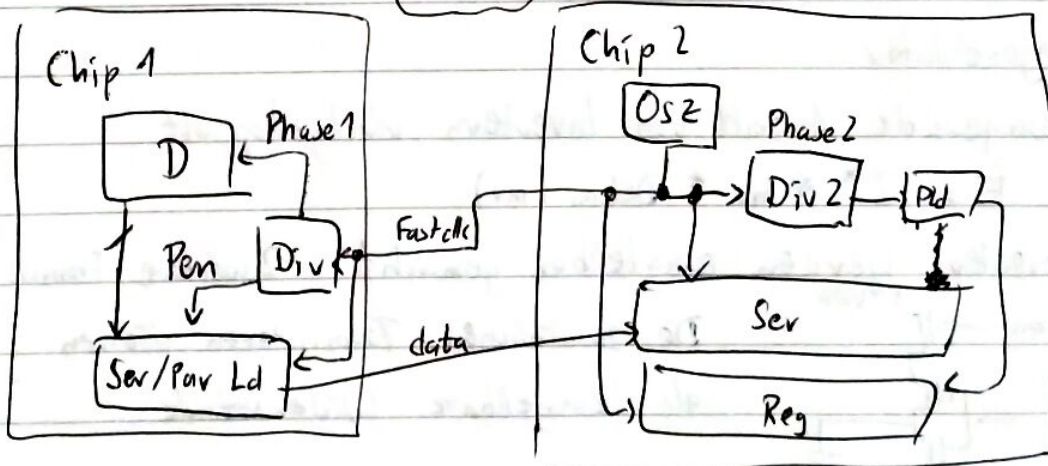 


Clk divider müssen beide synchronisiert sein, da sie womöglich verschiedene Startzustände einnehmen \Rightarrow Phasenverschiebung

 Schnelles Taktsignal ist ungünstig zum Senden über eine Leitung. Diese wirkt als Tiefpass.




Daher wird lieber die slow-clk gesendet. Auf beiden Chips befindet sich ein PLL & Multiplizierer.

PLL:

 

=> Phasenregelschleife

Phasendetektor:

 


Ringoszillator

ungerade Anzahl von Invertoren, rückgekoppelt

$$F = 2 * \text{Inv} * \text{Delay (inv)}$$

 
Invertoren werden einstellbar gemacht: 2 weitere Transistoren:



Die zusätzlichen Transistoren dienen als einstellbare Widerstände

Oszillator mit weniger Jitter:

LC Oszillator

 

Ladungspumpe

